
# 111061589 紀皓洋 LAB3

# Block diagram

我全部使用FSM的設計,

 

Stage 0 會將所有暫存器的值歸零,同時利用 AXI Lite 協議將所需資料傳送進來,並直接存到 BRAM 去。

因為這裡是傳 11 個 tap 值進來,會剛剛好存滿 11。而其他像是 data\_length 或 是 ap\_start, 我使用 reg 暫存他們代表的意義。

每一次完成 stage 0 會有三種選擇,可以選擇繼續接收 tap num,或是當 AP\_start 升起時,開始 AXI Stream 的傳輸,或是進行 check 。

先說 Stage 7 ,這個階段會做一些地址判定,

如果是 ap 的地址,那麼根據是否做完 600 個 data 會有不同的值,對應的 意義分別是 ap\_done, ap\_valid。如果做完 ap\_done 會升起,如果 $F\ I\ R$ 停止 運算,ap valid 升起。

如果不是 ap 的地址,那便會從 B R A M中提取 tap,並透過 AXI lite 來傳 送值回去給 testbench,目的是做 check 的動作。

Stage 1 代表 Data 透過 AXI Stream 傳送到FIR中,再將其存到BRAM中。與此同時會將計數計加一,方便我觀察目前進行到第幾個資料。

另外這裡也代表新的一筆資料進來,所以累加器等需要歸零的暫存器都會在這粒進行歸零與初始化。

同時也對下一次新 DATA 的 B R A M地址作更新。

Stage 2 就是很簡單地從BRAM中提取值出來

Stage 3 就是將提取出來的值做運算。

Stage 4 會判斷是屬於前十筆資料還是其他需要做 11 次資料存取,會做這個判斷跟我的設計概念有關。另外他會再是否計算已結束,還是要繼續運算。

01234567 6913
tap 1000000000
Leta / o
deta2 00
data3 000
Legiall v s v v v v v v v v v
y(-) = x(0) * b(0)
y(1)= x(0) * b(1) + x(1) * b10)
;
\(\frac{1}{2}\)
設計概差為 detar ~ data 10 為特殊案例
BRAM 67 Address 運算 O 時
同代表從data 1~最新data 都運算过一少
而其它四班别是全累特11次軍等才結束

Stage 5 就是當運算結束後,將 Data 送回 testbench。

Stage 6 就是判斷是否還有資料需要運算,如果有,那就回 Stage 1,若沒有就 Stage 7 等待測試。另外一種情況是因為 testbench 想要測試 AP\_valid 的狀態,因此當還沒運算結束但卻想測試時,我有再拉一條線去 Stage 7 等待測試,阿如果測完,發現還沒運算完,就會再回去 Stage 1 繼續新一輪的運算。


Testberch.

(63-60-		
AXI-Live	HX 1 - Sire	ат
aw ready f aw valid aw addr	-SS_tlast -SS_tlast -SS_tdates	
wready - walid whata - ir.	-sm_tradi	,
arrendy—arvalid aroddr	-sm_tast -sm_toleta	
rvalid tracta		
WE EN Pi H Po	WE EN Pi A Po	
[tap-13RAM]	Vata_13RAM	

How to receive data-in and tap parameters and place into SRAM

AXI-Lite 我會做 handshake,當 valid 為 1,將 ready 拉起,此時已完成 handshake,接著接受 data 的同時,直接將其存入 BRAM。但如果不是存 tap,那我就不會存入 BRAM,因為也用不到。

 AXI-Stream,其概念應該是完成一次 handshake 就可以不停地送值,達到類似 Burst 的效果,但因為我的一次計算就需要大量的時間,根本用不到他的優點,因此我還是會對每一次 data 進來時做一次 handshake。送值出去也會再做一次 handshake。




但正如前面所提到的特殊前十筆資料,我會做另外的處理,以 data 的地址作為 判斷依據。

### How ap\_done is generated

在 stage 7 都會判斷是否做完,若做完就會將 ap\_done 拉起,若沒做完就不會。

#### Slack

 


# **Timing Summery**




# Max Delay Path

 
# Read the tap from testbench and write it into BRAM



 
# Read from BRAM and send back to testbench



 
### Write the new data from testbench into BRAM




# The data and tap read from BRAM

 

 The data and tap read from BRAM but for the first 10 data




### AXI-Lite write Handshake

 


#### AXI-Lite read Handshake


 
### Calculate for the acc with first 10 data



 
#### Calculate for the acc with other data



# Ap\_start



# AP\_done

 

### 心得:

此作業的第一步是先了解 AXI-Lite 與 AXI-Stream 的協議,對於 handshake 的概念 也是一個新的學習。

第二步是了解 BRAM 的概念,並如何去運用與接線。是一個能在同一個 CLK 給他 input 又輸出 output 的記憶體,很酷。

第三步是了解如何運用這僅有的 11 words 記憶體來儲存 data 與 tap,取值並運算,對於 address 的存取與轉換,我認為關鍵在於我用了三個 reg 來存取地址,第一個是存去新 data 的地址,另外兩個分別儲存 data 運算時的地址與 tap 運算時的地址。

第四步就是對於 ap 這個東西該如何去接收與判定。

我一開始並沒有使用FSM的設計,因此狀態寫得很亂,但還是有寫出來,但因為繳交期限有延後,因此我有再寫一個FSM的版本,我自己也比較滿意FSM的版本,寫出來比較清楚,對於整個流程也更加清晰。

### 遲交原因:

我是因為看到繳交期限有修改,所以才延遲繳交,如果事先有說明清楚,我會在昨天繳交。當然,學校停電也有影響到一部分,因為我都是在學校的電腦寫作業,但我是因為看到繳交期限有延期,所以才沒有及時繳交,如果只要在繳交時間前完成作業繳交,我想我都會不停地去嘗試更好的設計,即便最後並沒有獲得更好的成績。

希望助教能通融並理解我們,停電與公告都是我遲交的原因,謝謝。